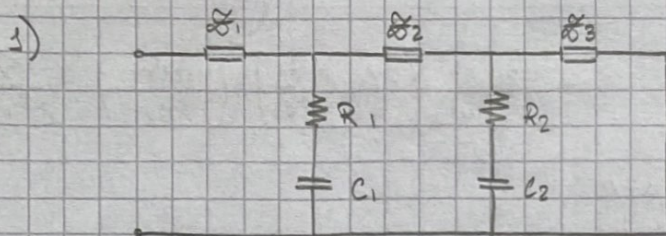



TS 10



$$R_1 C_1 = \frac{1}{6}$$

$$R_2 C_2 = \frac{2}{7}$$
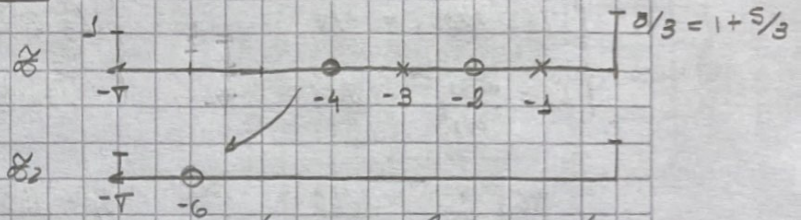
$$Z(s) = \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 4s + 3} = \frac{(s+4)(s+2)}{(s+1)(s+3)}$$



formo que son RC y renuevo parte de la resistencia

$$\lim_{s \rightarrow -6} \frac{(s+4)(s+2)}{(s+1)(s+3)} - k_1 = 0 \rightarrow \frac{-2 \cdot (-4)}{-5 \cdot (-3)} - k_1 = \frac{8}{15} - k_1 = 0$$

$$k_1 = \frac{8}{15} \quad Z_1 = s - \frac{8}{15} = \frac{s^2 + 6s + 8 - \frac{8}{15}s^2 - \frac{32}{15}s - \frac{8}{15}}{(s+1)(s+3)}$$

$$Z_1 = \frac{\frac{7}{15}s^2 + \frac{58}{15}s + \frac{32}{15}}{(s+1)(s+3)} = \frac{7}{15} \frac{s^2 + \frac{58}{7}s + \frac{32}{7}}{(s+1)(s+3)} = \frac{(s + 16/7)(s+6)}{(s+1)(s+3)}$$

$$y_1 = y_2 - \frac{8k_i}{s+6} \quad k_i = y_2 \Big|_{s=-6} = \frac{s+6}{s} = \frac{-5 \cdot (-3)}{-6 \cdot (-26/7)} = \frac{75}{52}$$

$$y_1 = \frac{15}{7} \frac{s^2 + 4s + 3}{(s + 16/7)(s+6)} - \frac{8 \cdot 75/52}{s+6} = \frac{15}{7} \frac{s^2 + 4s + 3 - \frac{35}{52}s(s + 16/7)}{(s + 16/7)(s+6)}$$

$$y_1 = \frac{15}{7} \frac{\frac{17}{52}s^2 + \frac{32}{13}s + 3}{(s + 16/7)(s+6)} = 0,7 \frac{s^2 + \frac{128}{17}s + \frac{150}{17}}{(s + 16/7)(s+6)}$$

$$Z_6 = Z_1 - k_2 \rightarrow \lim_{s \rightarrow -7/2} \frac{s + 16/7}{0,7 \cdot s + 26/17} - k_2 = 0 \quad k_2 = 0,88$$

$$Z_6 = \frac{1}{0,7} \cdot \left(\frac{s + 16/7 - \frac{289}{469}(s + 26/17)}{s + 26/17} \right) = \frac{1}{0,7} \cdot \frac{\frac{180}{469}s + \frac{90}{67}}{s + 26/17} = \frac{1800}{3283} \frac{s + 7/2}{s + 26/17}$$

$$y_6 = y_6 - \frac{8k_j}{s + 7/2} \quad k_j = y_6 \Big|_{s=-7/2} = \frac{s + 7/2}{s} = \frac{-7/2 + 26/17}{-7/2} = \frac{3283}{1800}$$


$$y_6 = \frac{3283}{1800} \cdot \frac{s + 26/17 - \frac{67}{119}s}{s + 7/2} \quad k_j = \frac{67}{119} \cdot \frac{3283}{1800}$$

$$y_6 = \frac{3283}{1800} \cdot \frac{\frac{52}{119}s + \frac{26}{17}}{s + 7/2} = \frac{6097}{7650} \cdot \frac{s + 7/2}{s + 7/2} \approx 0,8$$

$$k_1 = Z_1 = \frac{8}{15} \Omega \quad k_2 = Z_2 = 0,88 \Omega \quad k_3 = Z_3 = \frac{1}{98} \Omega = 1,25 \Omega$$

NOTA $R_1 = \frac{1}{k_i} = \frac{52}{75} \quad C_1 = \frac{T_i}{k_i} = \frac{25}{104} \quad R_2 = \frac{1}{k_j} = 0,974 \quad C_2 = \frac{T_j}{k_j} = 3,41$
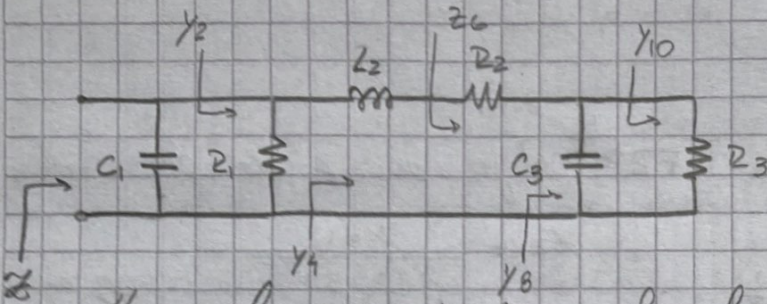
$$2) \quad Z(s) = \frac{s^2 + s + 1}{(s^2 + 2s + 5)(s + 1)}$$



El circuito es una guía para hacer el método gráfico, pero como es RLC, tendría que hacerlo en el plano

siempre empiezo removiendo el componente activo

Hago el residuo y saca el valor de C_1 (primer elemento por remover)

$$y(s) = \frac{(s^2 + 2s + 5)(s + 1)}{s^2 + s + 1}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} \cdot y(s) = 1$$

$$y_2(s) = \frac{1}{Z(s)} - s \cdot \infty = \frac{2s^2 + 6s + 5}{s^2 + s + 1}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} y_2(s) = 2 \rightarrow \text{toca el numerador}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} y_2(s) = 5$$

$$\delta \text{ en } \infty \quad R_1 = 1/2$$

$$y_4(s) = y_2(s) - 2 = \frac{2s^2 + 6s + 5 - 2s^2 - 2s - 2}{s^2 + s + 1} = \frac{4s + 3}{s^2 + s + 1}$$

$$Z_4(s) = \frac{s^2 + s + 1}{4s + 3}$$

$$Z_6(s) = Z_4(s) - s \cdot \infty$$

$$\infty = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 + s + 1}{4s + 3} = \frac{1}{4} = 1/2$$

$$Z_6(s) = \frac{s^2 + s + 1}{4s + 3} - \frac{1}{4} s = \frac{s^2 + s + 1 - s^2 - 3/4 s}{4s + 3} = \frac{1/4 s + 1}{4s + 3} = \frac{s + 4}{16(s + 3/4)}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s + 4}{16(s + 3/4)} = \frac{1}{16}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{3} \quad R_2 = \frac{1}{16}$$

$$Z_8(s) = Z_6(s) - \frac{1}{16} = \frac{s + 4 - s - 3/4}{16(s + 3/4)} = \frac{13}{16(s + 3/4)}$$

$$y_{10}(s) = y_4(s) - \infty \cdot s$$

$$y_{10}(s) = y_8(s) - \infty \cdot s = \frac{64s + 48}{13} - \frac{64s}{13}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} \cdot \frac{4 \cdot 16(s + 3/4)}{13} = \frac{64}{13}$$

$$y_{10}(s) = \frac{48}{13} \rightarrow R_3 = \frac{13}{48}$$

$$C_3 = \frac{64}{13}$$