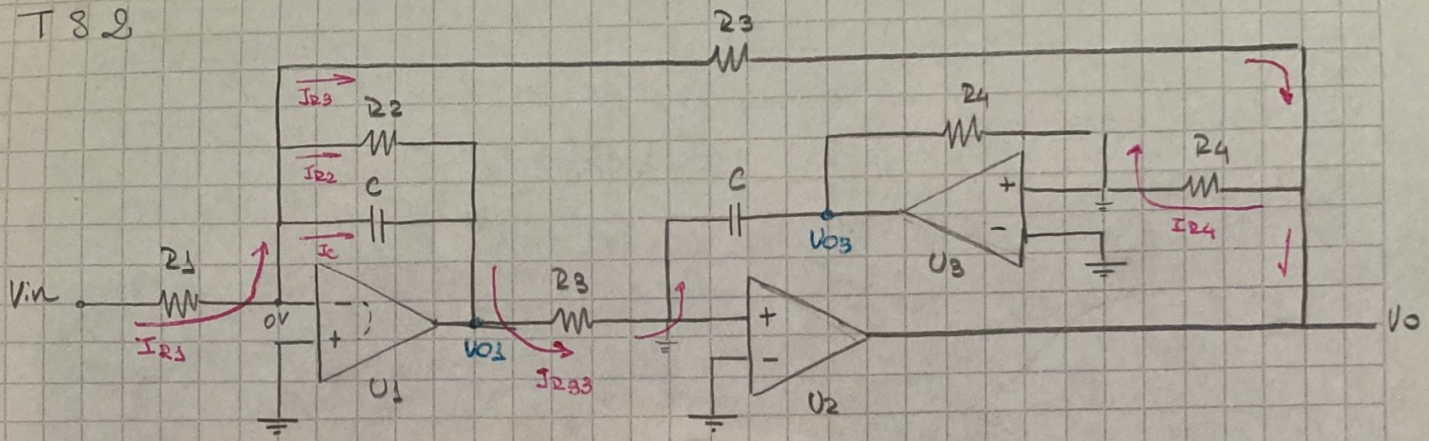


$$C = 5/52$$


$$\frac{V_{in}}{R_1} = I_{R_1}$$

$$I_{R1} = I_C + I_{R2} + I_{R3} = -101.8C - \frac{101}{R_2} - \frac{10}{R_3}$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -V_{O1} \left(R_C + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_O}{R_3}$$

$$\frac{V_{O1}}{R_3} = - \frac{V_{O3}}{80}$$

$$\frac{V_0}{R_4} = -\frac{V_{O3}}{R_4} \rightarrow V_{O3} = -V_0 \rightarrow \frac{V_{O1}}{R_3} = V_0 \cdot \frac{1}{R_2} \rightarrow V_{O1} = V_0 \cdot \frac{R_2}{R_3}$$

$$\frac{V_1 u}{R_1} = -V_0 \frac{8C_2}{R_3} \left(R_2 C + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_0}{R_3} = -V_0 \left(R_2^2 C^2 R_3 + \frac{8C_2 R_3}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{1}{21} \cdot \frac{-1}{8^2 C^2 R_3 + 8 C R_3 + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{21} \cdot \frac{1}{C^2 R_3} \cdot \frac{-1}{8^2 + 8 \cdot \frac{1}{C R_3} + \frac{1}{C^2 R_3^2}}$$

$$T(x) = \frac{-\frac{1}{c^2 R_2 R_3}}{s^2 + s \cdot \frac{1}{c R_2} + \frac{1}{c^2 R_3^2}} \Rightarrow \frac{1}{c^2 R_3^2} = \omega_0^2 \wedge \frac{1}{c R_2} = \frac{\omega_0}{Q} \quad Q = \frac{R_2}{R_3}$$

$$T(s) = - \frac{\frac{R_3}{R_1} \omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} = K \frac{\omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \quad \text{with } K = - \frac{R_3}{R_1}$$

b) $\omega_0 = 3$ und $Q = 3 \implies \begin{cases} B = \frac{R_2}{R_3} \longrightarrow 3R_3 = R_2 \\ 1 = \frac{1}{CR_3} \longrightarrow R_3 = \frac{1}{C} \end{cases}$

u_0 y Q no dependen de R_1 y R_4 . $R_2 = 3R_3$ y $C = \frac{1}{R_3}$

$$c) |T(0)| = 20 \text{ dB}$$

$$|T(0)| = \frac{R_3}{R_1}$$

$$|T(0)|_{\text{dB}} = 20 \log \left(\frac{R_3}{R_1} \right) = 20 \text{ dB}$$

$$\log \left(\frac{R_3}{R_1} \right) = 1 \text{ dB} \longrightarrow 10 = \frac{R_3}{R_1} \longrightarrow R_1 = \frac{R_3}{10}$$

Bonus

$$I) \quad \omega = \frac{1}{R_3 C} \quad \text{normalizando} \quad T(s) = K \frac{1}{s^2 + s \frac{R_3}{R_2} + 1}$$

$$R_2 = R_3 \longrightarrow R_1 = \frac{R_3}{10} \longrightarrow R_1' = \frac{1}{10}$$

$$R_3' = 1 \quad R_2 = 3R_3 \longrightarrow R_2' = 3$$

$$R_4' = R_4 / R_3 \quad C = 1/R_3 \longrightarrow C' = 1$$

$$T(s) = -10 \cdot \frac{1}{s^2 + s \cdot \frac{1}{3} + 1} \longrightarrow |T(\omega)| = |T(s)|_{s=j\omega} = 10 \cdot \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + (\omega/3)^2}}$$

$$II) \quad S_{\omega_0}^{\omega_0} \quad S_{R_2}^Q \quad S_{R_3}^Q \quad \omega_0 = \frac{1}{R_3 C} \quad Q = \frac{R_2}{R_3}$$

$$S_{\omega_0}^{\omega_0} = \frac{C}{\omega_0} \cdot \frac{\partial \omega_0}{\partial C} = R_3 C^2 \cdot \frac{1}{R_3} \left(-\frac{1}{C^2} \right) = -1$$

$$S_{R_2}^Q = \frac{R_2}{Q} \cdot \frac{\partial Q}{\partial R_2} = \frac{R_2 R_3}{R_2} \cdot \frac{1}{R_3} = 1$$

$$S_{R_3}^Q = \frac{R_3}{Q} \cdot \frac{\partial Q}{\partial R_3} = R_3 \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot R_2 \left(-\frac{1}{R_3^2} \right) = -1$$